


Epäteoreettisen elektroniikan perusteet

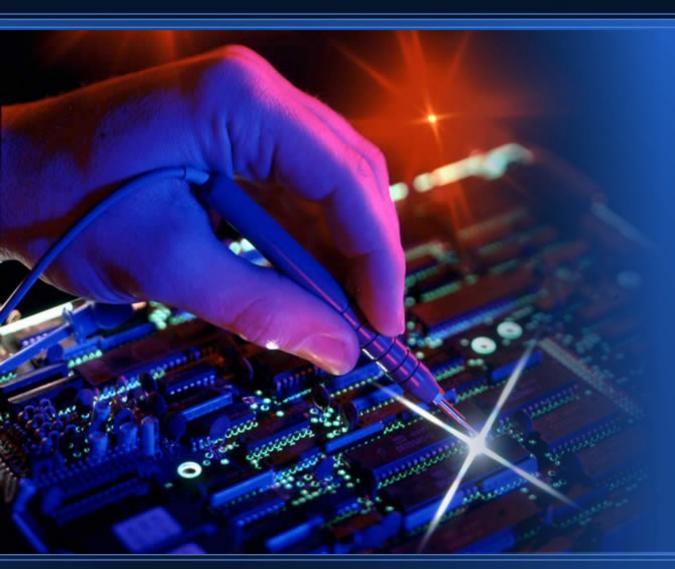


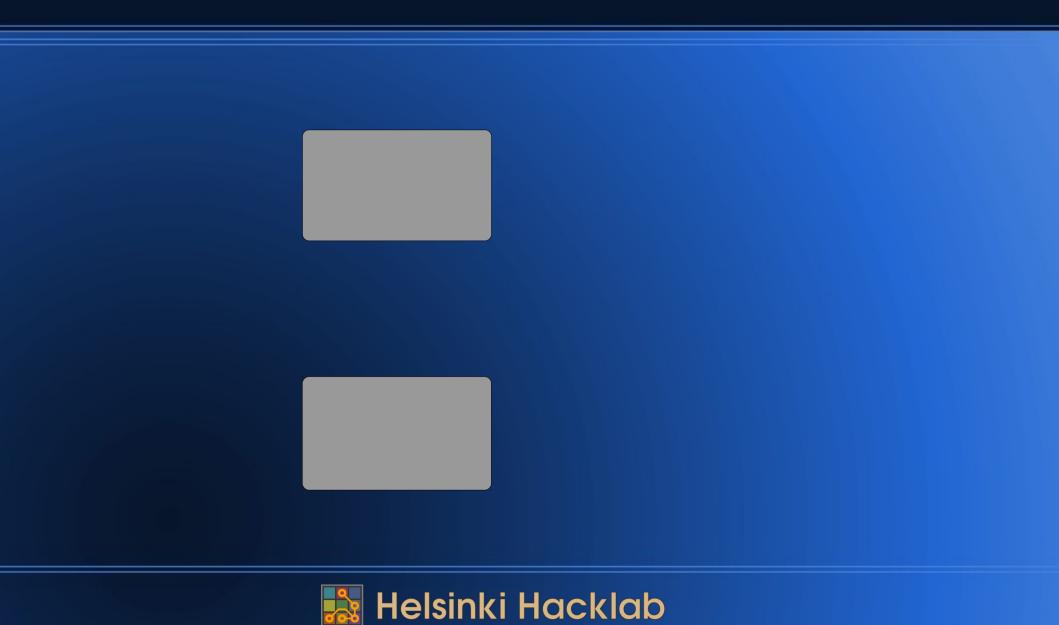

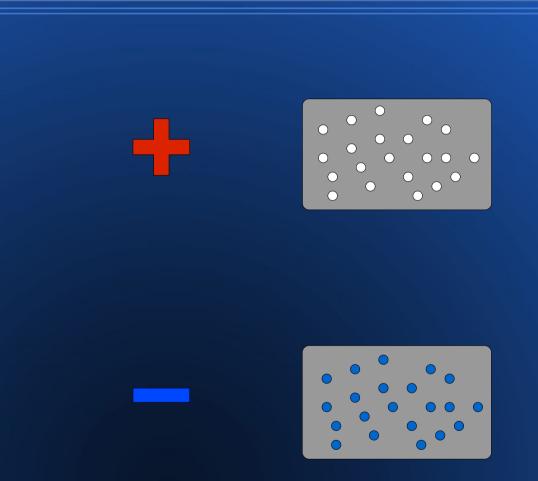


Positiivinen varaus = elektronien vajaus

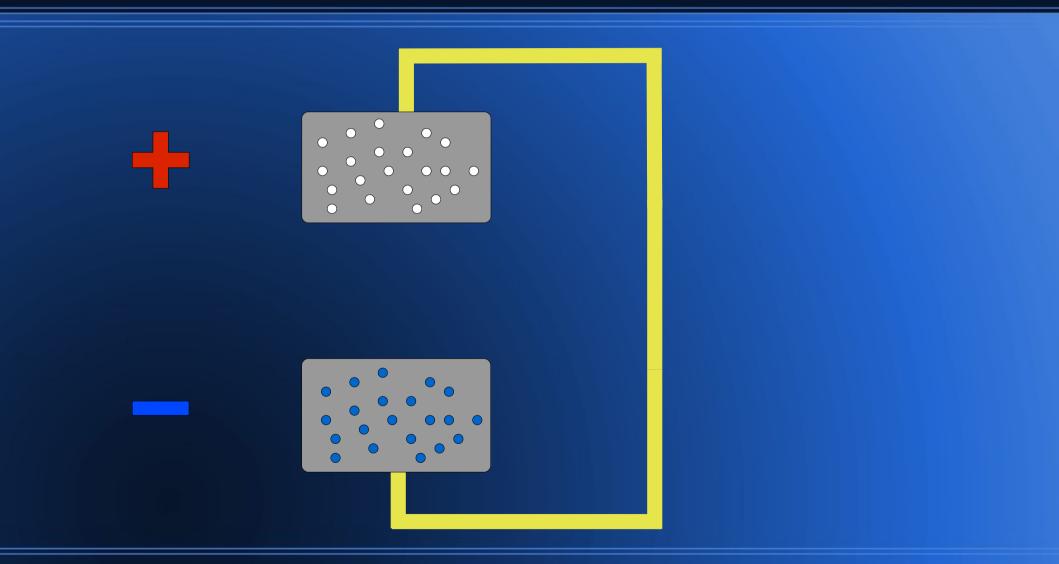
Negatiivinen varaus = elektronien ylimäärä






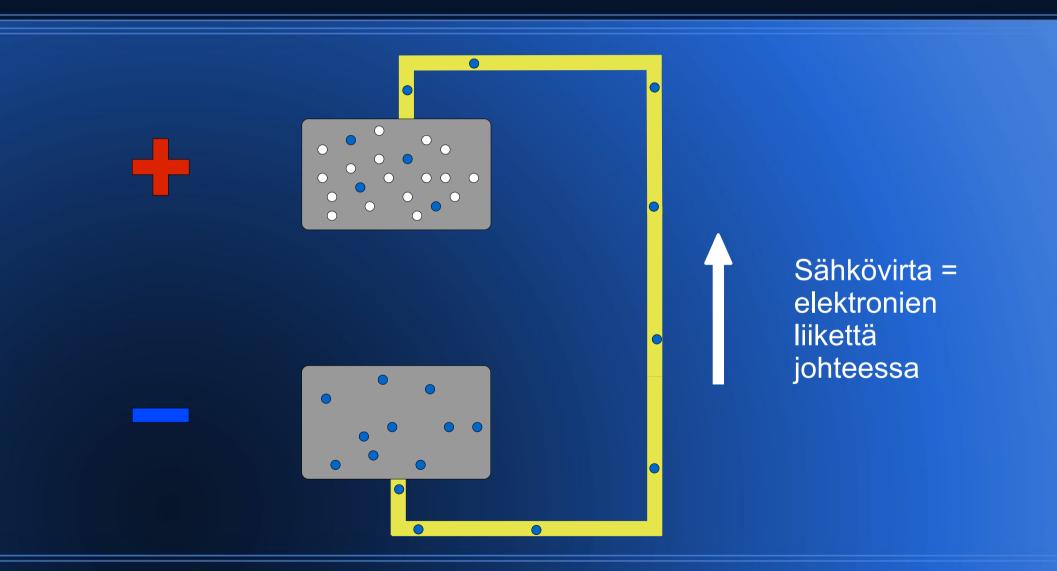




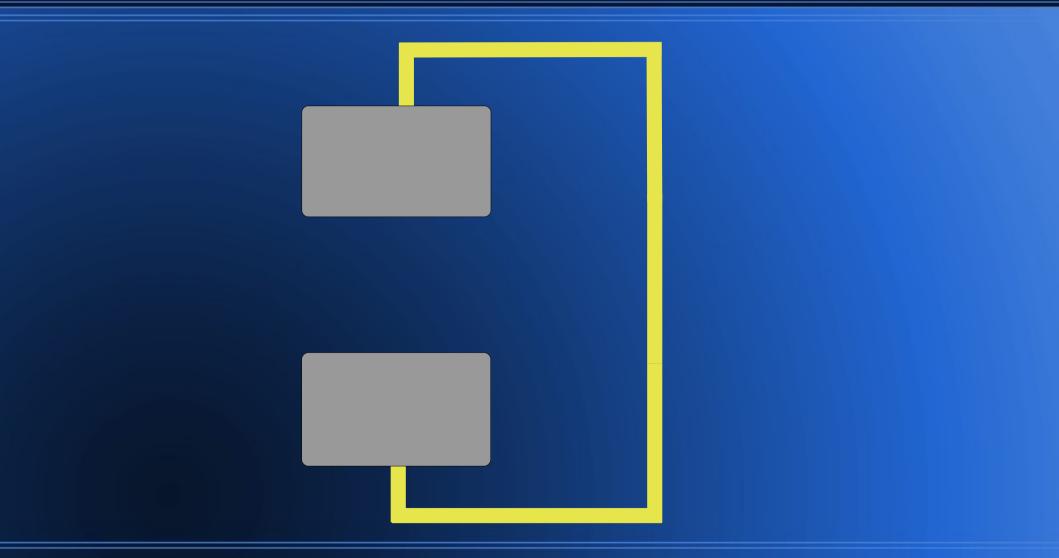




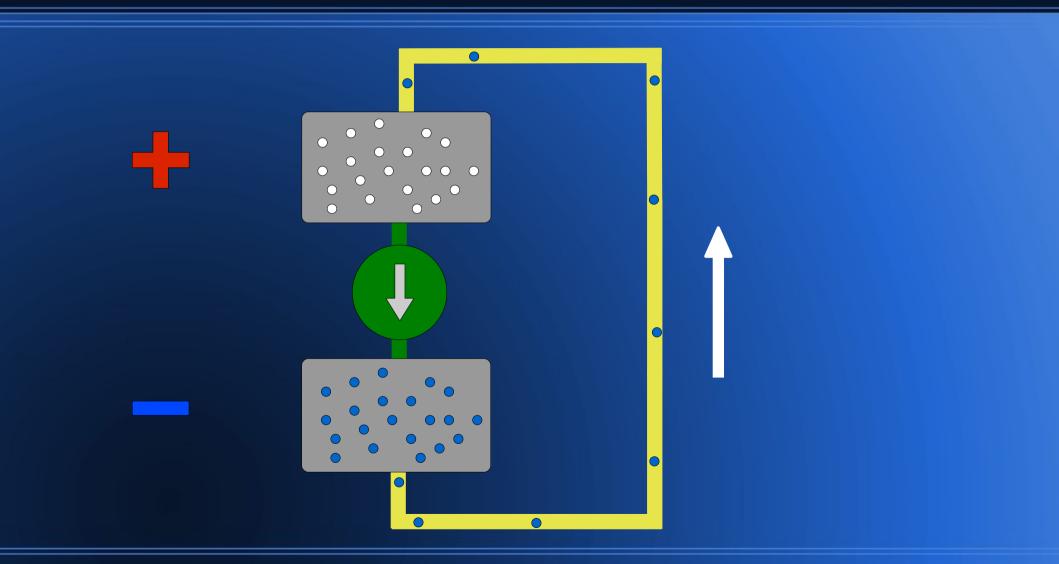




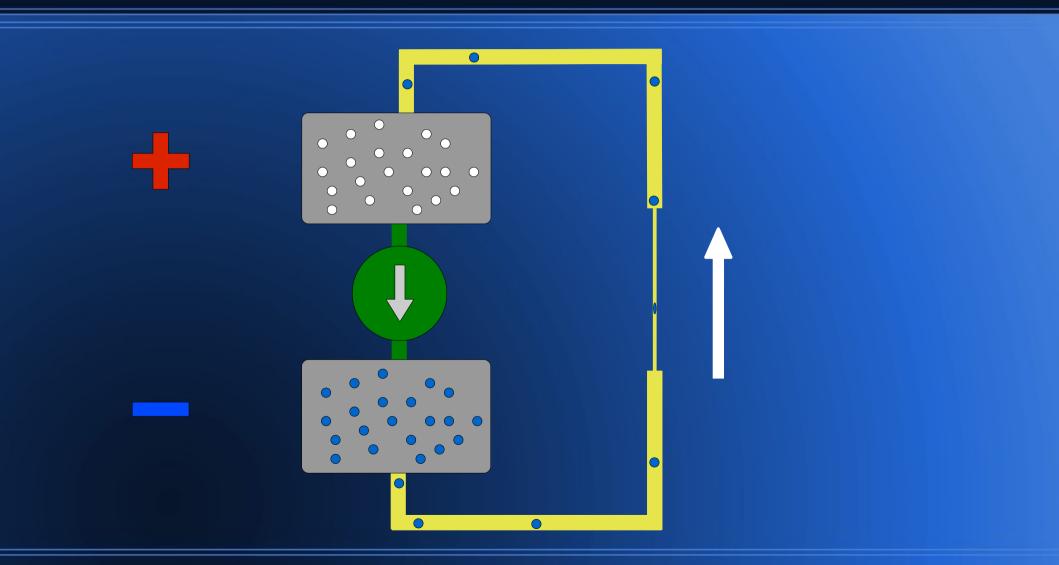




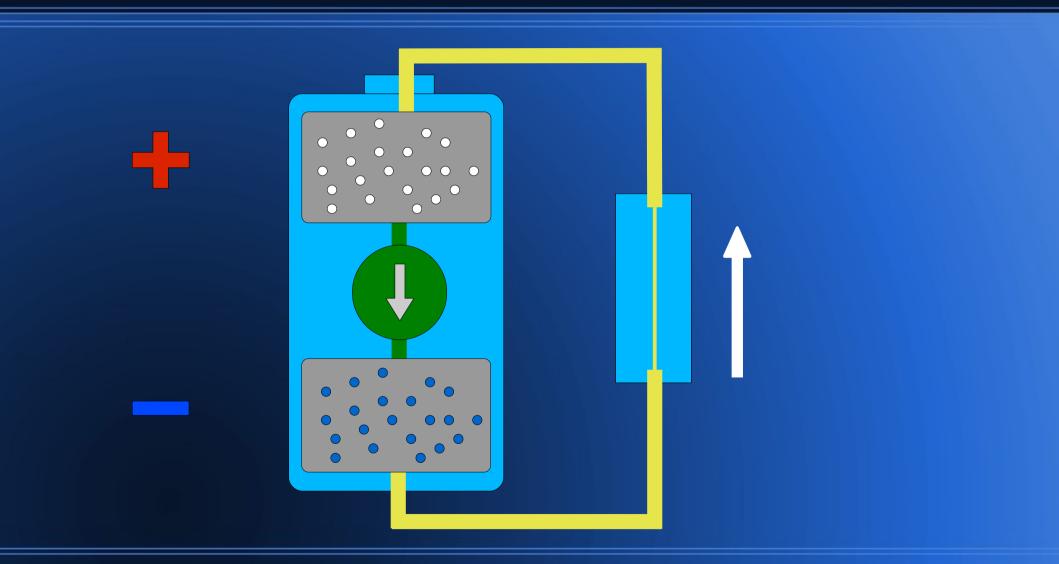

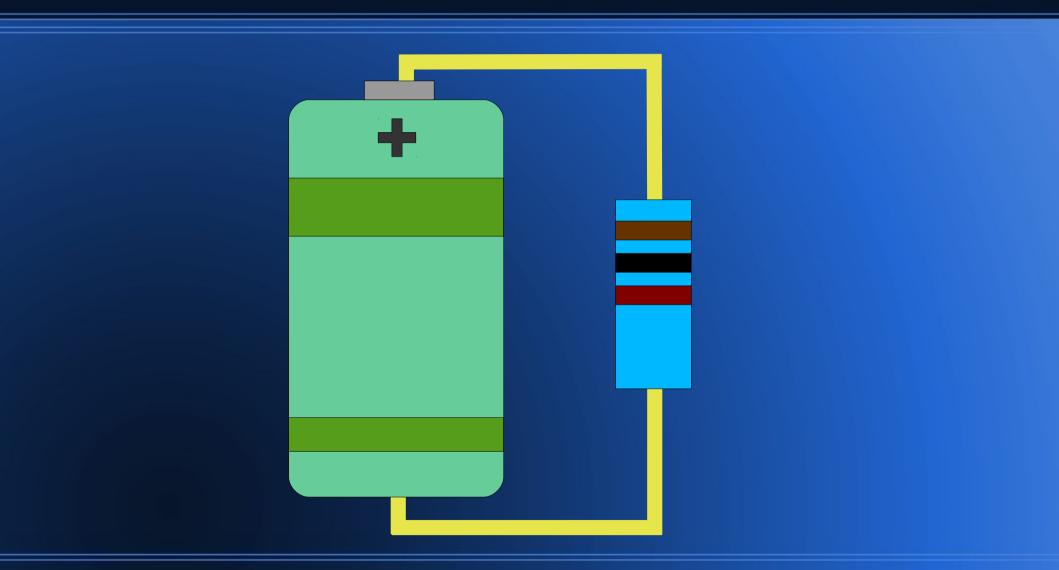



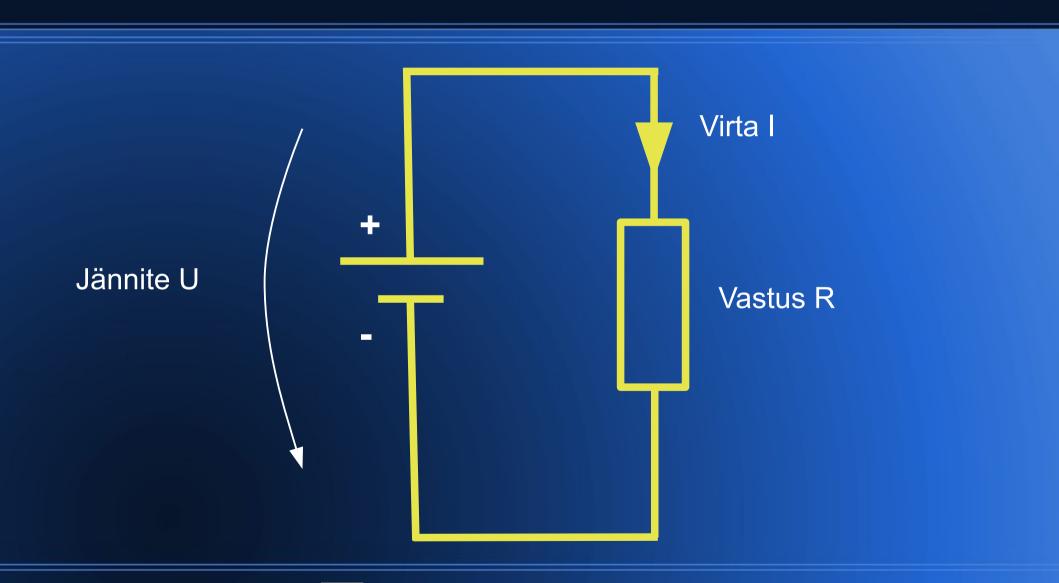






Lyhyt kertaus sähkön perusfysiikasta, ei mitään peruskoulun fysiikan ulkopuolelta.




Aloitus lähes nollasta: kaksi kappaletta, yleensä metallia.



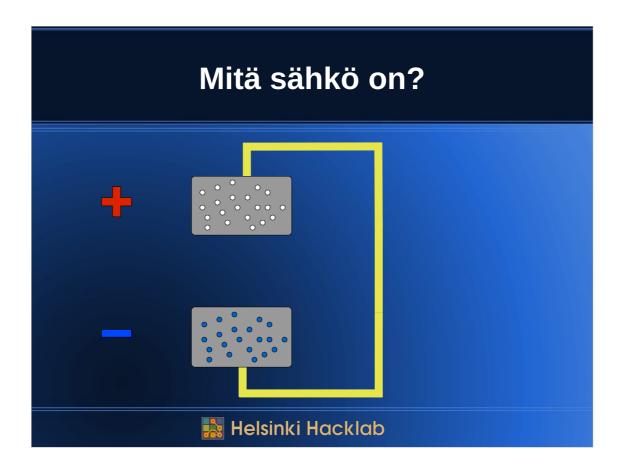Tuodaan kappaleisiin varaus jollain menetelmällä. Toiseen elektronien vajaus, toiseen ylimäärä. Tila on pysyvä, kun kappaleet eivät ole yhteydessä toisiinsa.




Yhdistetään kappaleet johdolla.

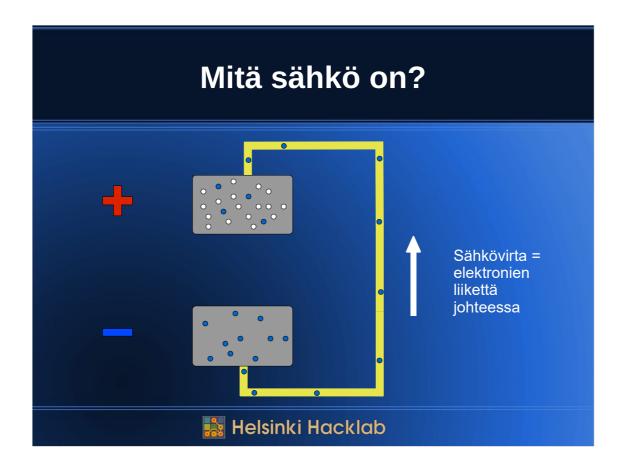


Tulos: elektronit alkavat kulkea sieltä, missä niitä on liikaa, sinne, missä niitä on liian vähän.



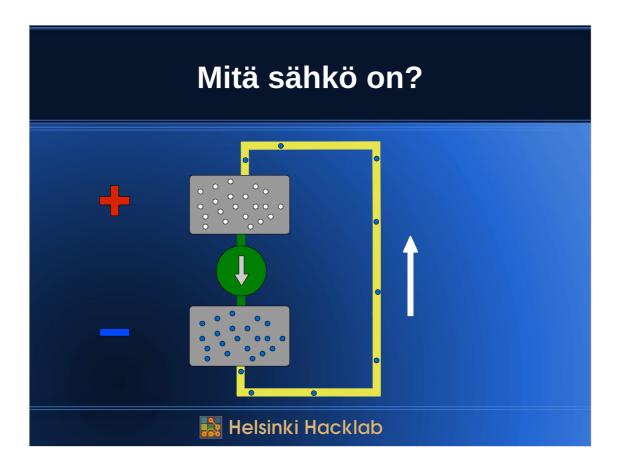
Huono puoli käytännön sovellusten kannalta: virran kulku loppuu nopeasti, kun varausta ei tule mistään lisää. Kyse oli siis staattisesta sähköstä.



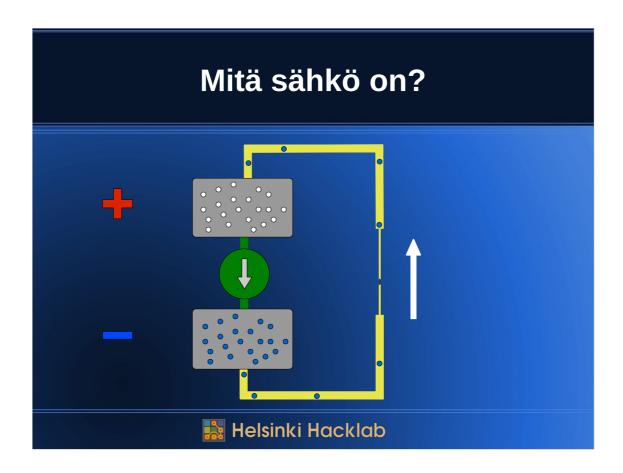Lisätään kuvitteellinen "elektronipumppu", joka ylläpitää varauseroa pumppaamalla elektroneja positiivisesta negatiiviseen ==> johdossa jatkuva virta.



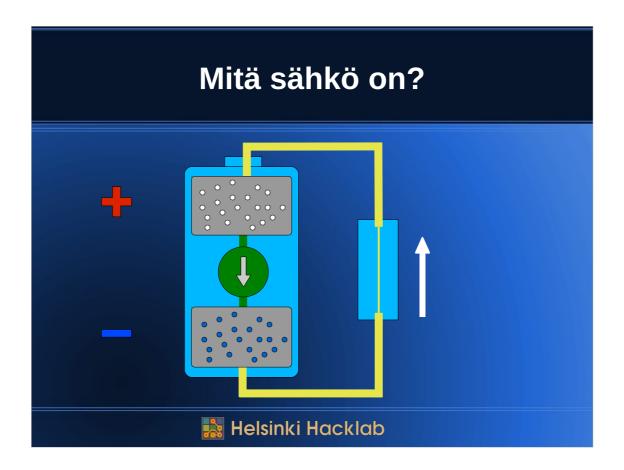
Jotta pumppu ei joudu liian koville, lisätään johtoon ohuempi kohta, joka hillitsee virtaa (elektronien määrää per aikayksikkö, ei niiden nopeutta).



==> valmis virtapiiri: jännitelähde ja vastus.



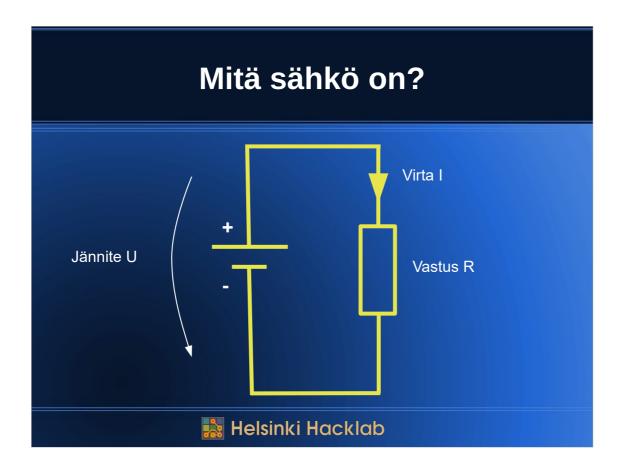Unohdetaan fysiikka, siirrytään käytännön komponentteihin ==> yksinkertaisin mahdollinen virtapiiri.



Siirrytään normaaleihin kytkentäkaaviomerkkeihin. Huomaa virran suunta: päinvastainen elektronien virtaussuuntaan nähden.